



Для запуска надо крутнуть рукой крыльчатку. Вентилятор начинает работать, а также заряжать батарею. Потребляемый ток от батареи очень мал. Пожалуйста помните, что батареи и используемые для работы с радиантной энергией должны пройти много раз цикл разряда – заряда прежде чем они адаптируются для работы с новой энергией. Когда это произойдет, емкость батареи значительно увеличится, а время заряда – сократится.

На фото 80 ММ. компьютерный вентилятор переделанный на импульсный зарядник Сделан Брайан Хиз:



Аналоги деталей:

IN4007 – (1A, 1000В) КД226Б, КД223, КД220Г, FR107

IN4001 – (1A, 50В) КД226А, КД103

2N3055 - КТ819ГМ

Neon – Может подойдет отвертки – индикатора?

Не перепутайте обмотки! Поменяется полярность на вентиляторе, и как следствие, не будет работать устройство!

Видео:

<http://www.youtube.com/watch?v=EAiYRM1wM4>

<http://www.youtube.com/watch?v=pxLw0YU3pXg>